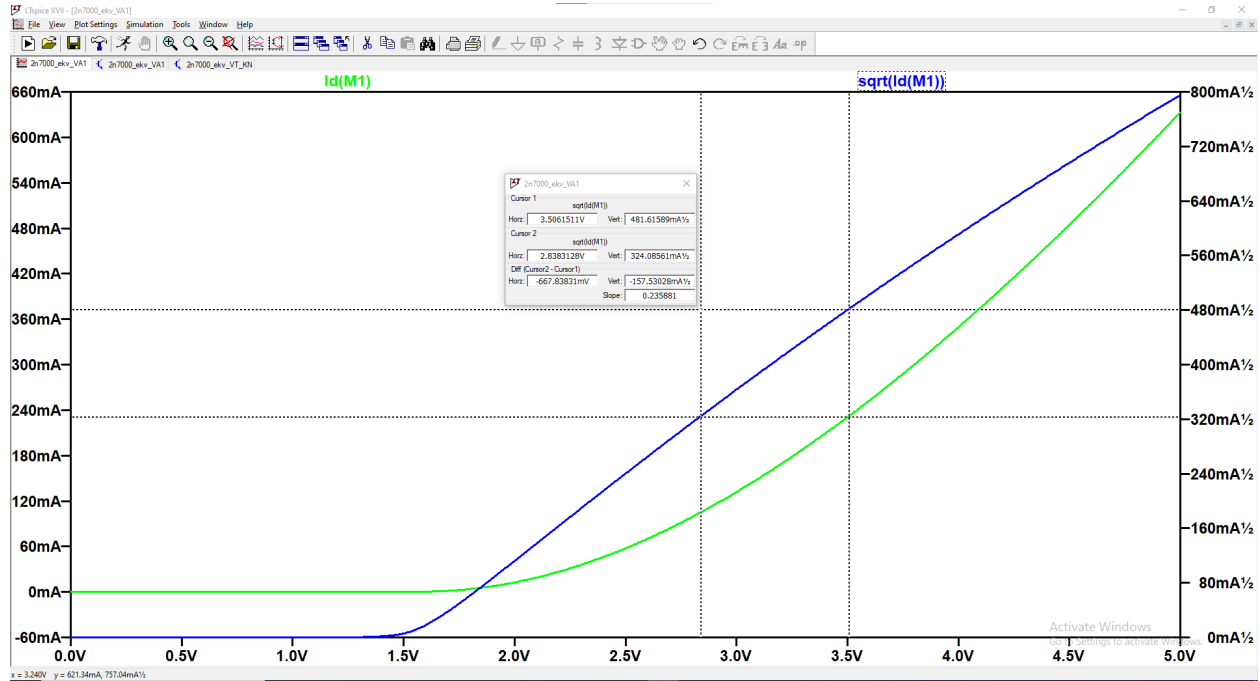



Sorry it is a little basic professor, I have an exam right after this so I am going quickly! I think everything is here and correct.

A




$K_n = .111$
 $V_t = 1.465$

B

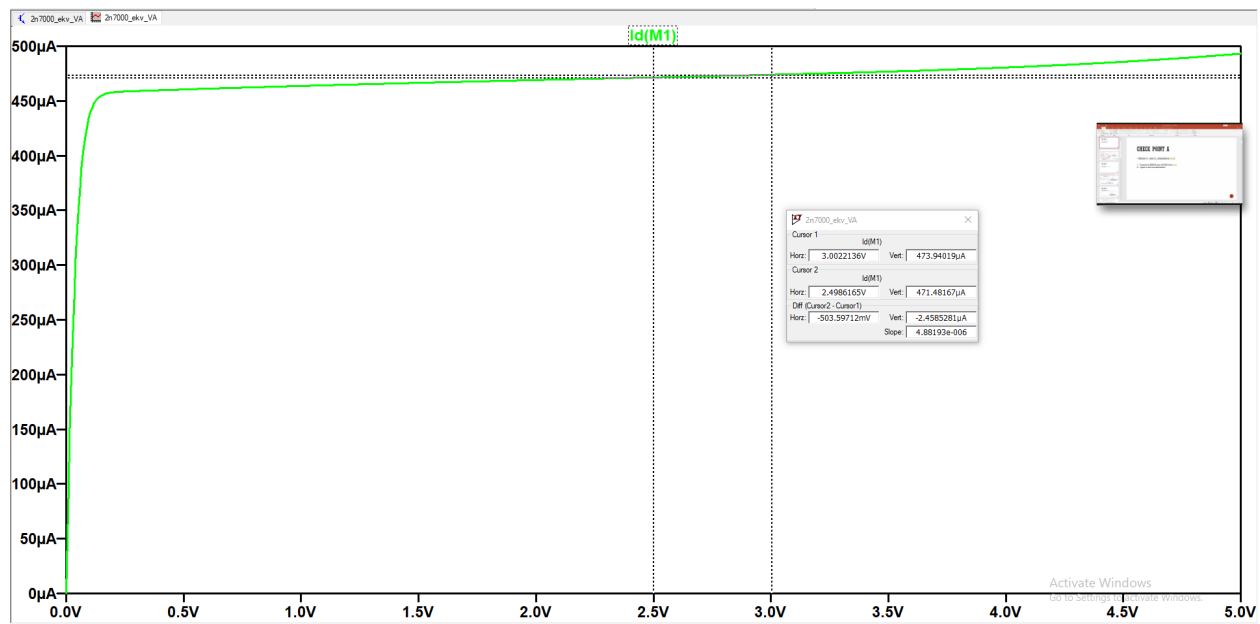


$V_a = -b/m = 3.002 - 4.739E-6/4.88E-6 = -94.108$


C

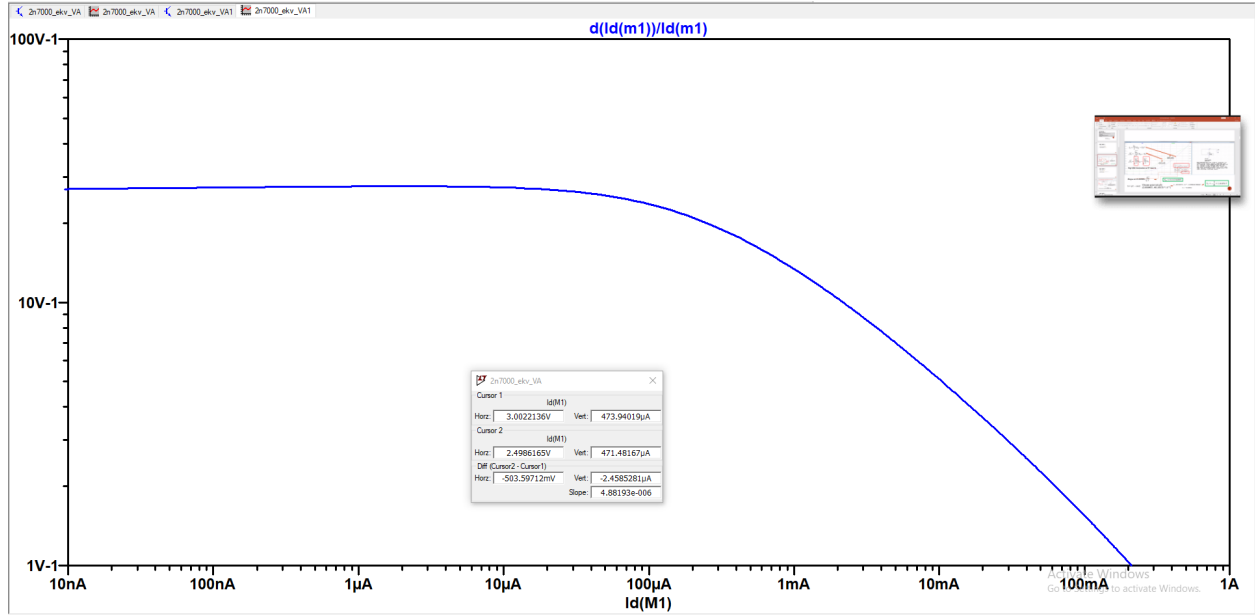

D

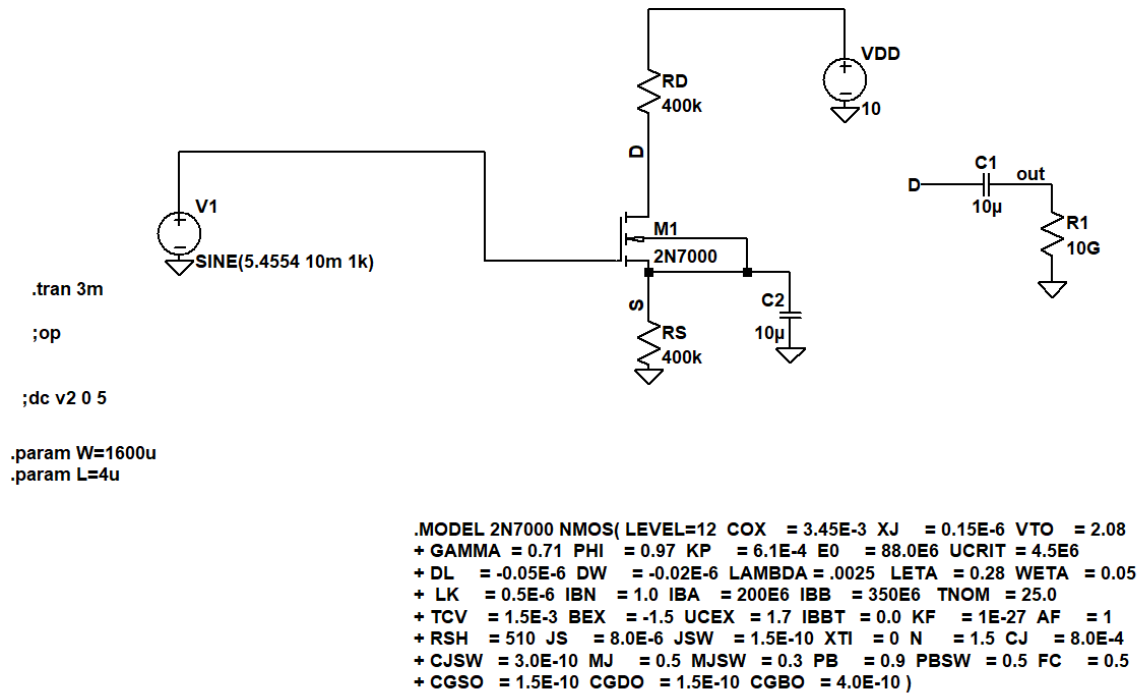
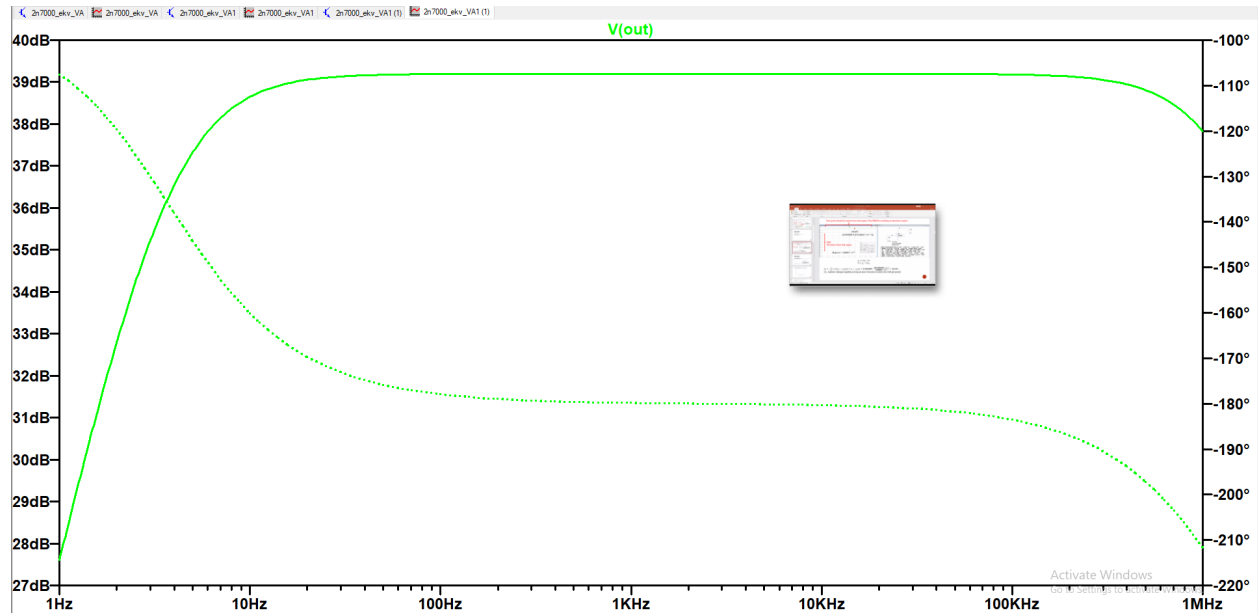
$$\text{Gain} = 20 \log(V_{\text{out}}/V_{\text{in}})$$




E

$$R1=R2 (V_{\text{dd}}-V_c)/V = (10-5.4554)/5.4554$$

$$R2= 83.3\text{k}$$

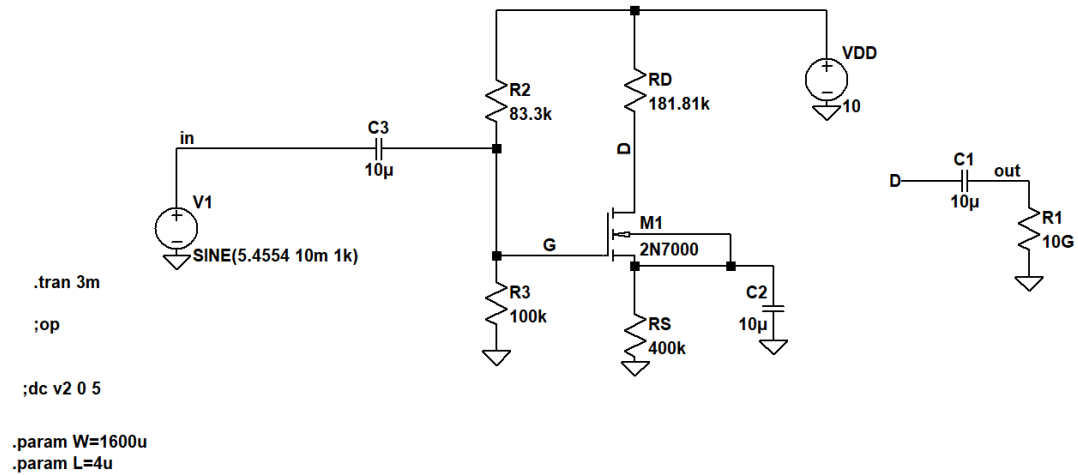
$$R_d= 400\text{k} * 50/110 = 181.81\text{k}$$



```



.MODEL 2N7000 NMOS( LEVEL=12 COX = 3.45E-3 XJ = 0.15E-6 VTO = 2.08
+ GAMMA = 0.71 PHI = 0.97 KP = 6.1E-4 E0 = 88.0E6 UCRIT = 4.5E6
+ DL = -0.05E-6 DW = -0.02E-6 LAMBDA = .0025 LETA = 0.28 WETA = 0.05
+ LK = 0.5E-6 IBN = 1.0 IBA = 200E6 IBB = 350E6 TNOM = 25.0
+ TCV = 1.5E-3 BEX = -1.5 UCEX = 1.7 IBBT = 0.0 KF = 1E-27 AF = 1
+ RSH = 510 JS = 8.0E-6 JSW = 1.5E-10 XTI = 0 N = 1.5 CJ = 8.0E-4
+ CJSW = 3.0E-10 MJ = 0.5 MJSW = 0.3 PB = 0.9 PBSW = 0.5 FC = 0.5
+ CGSO = 1.5E-10 CGDO = 1.5E-10 CGBO = 4.0E-10 )

```

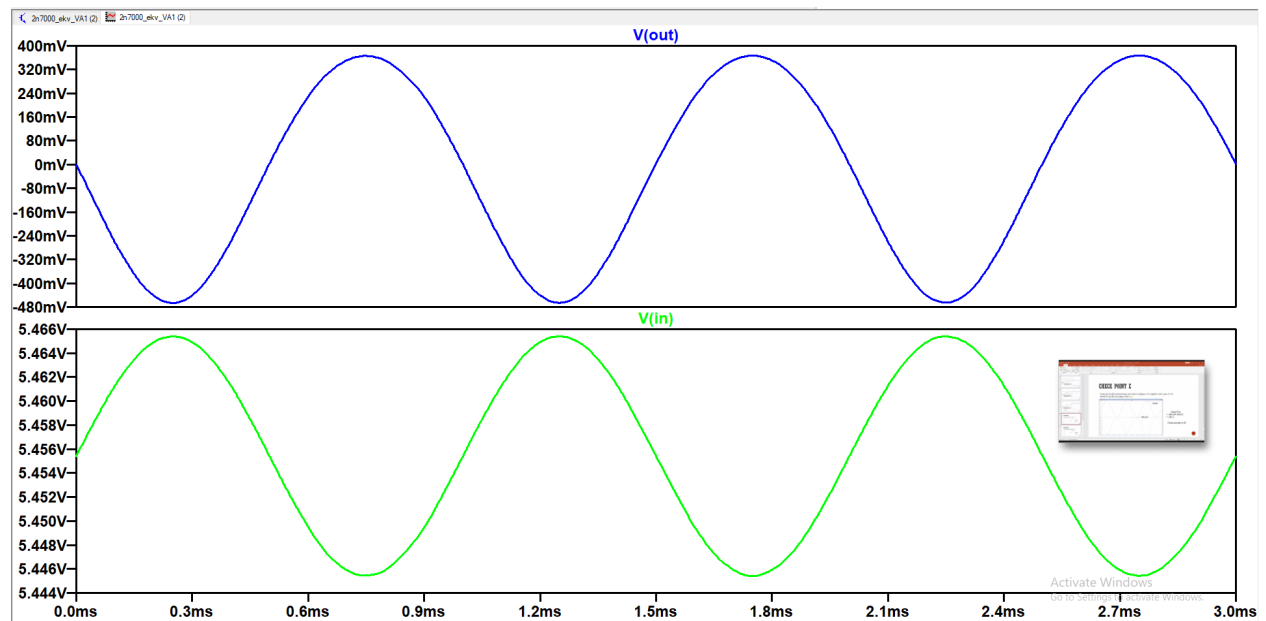

F

$$R_d = 400k \cdot 10/110 = 36.36k$$

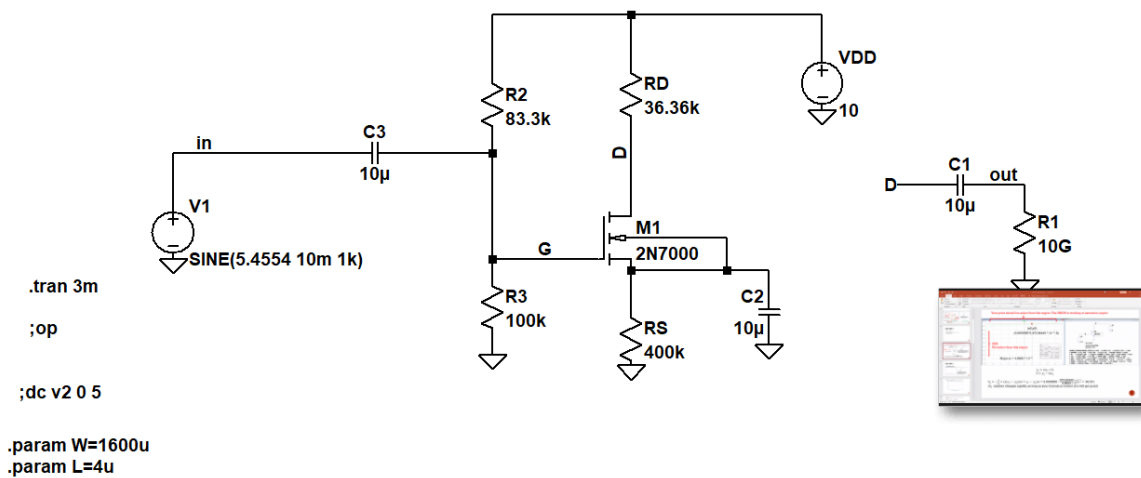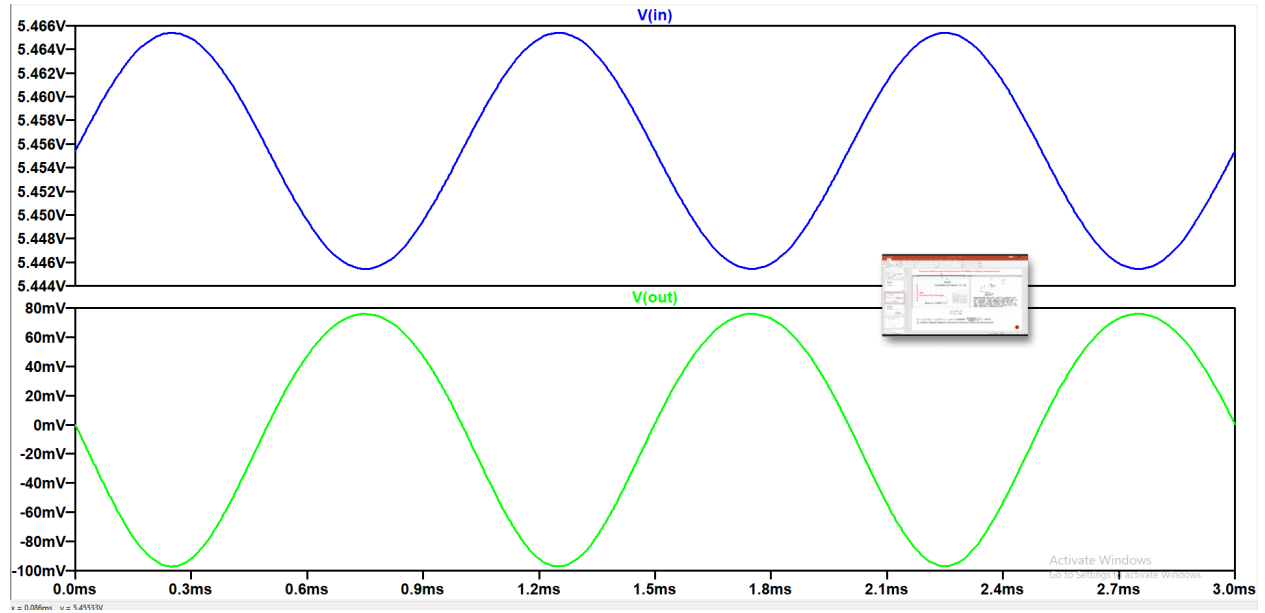

```

.MODEL 2N7000 NMOS( LEVEL=12 COX = 3.45E-3 XJ = 0.15E-6 VTO = 2.08
+ GAMMA = 0.71 PHI = 0.97 KP = 6.1E-4 E0 = 88.0E6 UCRIT = 4.5E6
+ DL = -0.05E-6 DW = -0.02E-6 LAMBDA = .0025 LETA = 0.28 WETA = 0.05
+ LK = 0.5E-6 IBN = 1.0 IBA = 200E6 IBB = 350E6 TNOM = 25.0
+ TCV = 1.5E-3 BEX = -1.5 UCEX = 1.7 IBBT = 0.0 KF = 1E-27 AF = 1
+ RSH = 510 JS = 8.0E-6 JSW = 1.5E-10 XTI = 0 N = 1.5 CJ = 8.0E-4
+ CJSW = 3.0E-10 MJ = 0.5 MJSW = 0.3 PB = 0.9 PBSW = 0.5 FC = 0.5
+ CGSO = 1.5E-10 CGDO = 1.5E-10 CGBO = 4.0E-10 )

```